



## PRIMER PARCIAL - CIRCUITOS ELECTRICOS III


APELLIDOS: ..... NOMBRES: .....  
 CARRERA: ..... CARNET DE IDENTIDAD: .....

- 1.- En el circuito trifásico de la figura si  $\bar{U}_{bc} = 324 \angle -150^\circ V_{rms}$ ;  $R=45\Omega$ ;  $Z_1 = 55 + j45\Omega$ ;  $Z_2 = 65 - j35\Omega$ ;  $Z_3 = 75 + j80\Omega$ ;  $Z_L = 5.2 + j6.5\Omega$ ; secuencia negativa
- a) La potencia trifásica de la carga delta combinada  
 b) La potencia trifásica total por el método de los dos vatímetros conectados en las líneas a y b


- 2.- En el circuito trifásico de la figura, si  $Z_A = 90 + j60\Omega$ ;  $Z_Y = 60 + j45\Omega$ ;  $Z_L = 10 + j6\Omega$ . Si la corriente de la carga delta es  $\bar{I}_{AC} = 4.5 \angle -65^\circ A$ , determine:
- a) La potencia trifásica que consume la carga en estrella.  
 b) Los voltajes de línea del generador trifásico para una secuencia positiva.

- 3.- En el circuito de la figura determinar:
- a) La función de transferencia, polos y ceros si  $V_0$  es la señal de salida  
 b) Hallar  $v_0(t)$  para  $t>0$  si  $v_{g(t)} = \begin{cases} 40t + 20V & 0 < t < 2 \\ 0 & t > 2 \end{cases}$  (t en segundos)
- 4.- En el circuito de la figura determine la corriente  $i_0$  en función del tiempo ( $t>0$ ) si:  
 $v_{g(t)} = 60u(-t) + 100 \cos(5t)u(t)V$


**EJERCICIO 1**

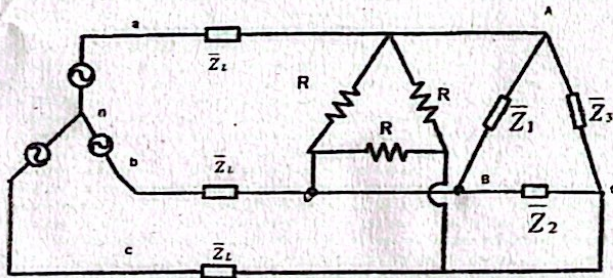


**EJERCICIO 2**

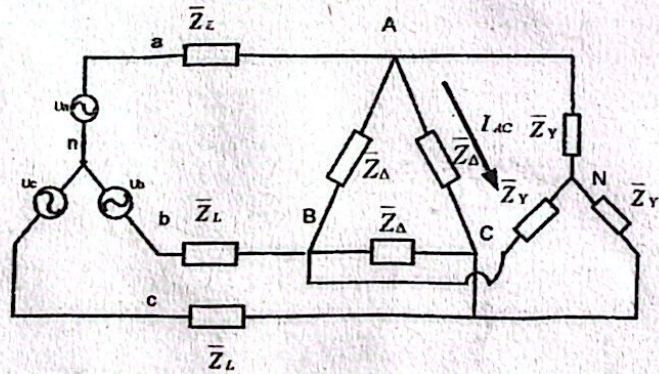

**EJERCICIO 3**

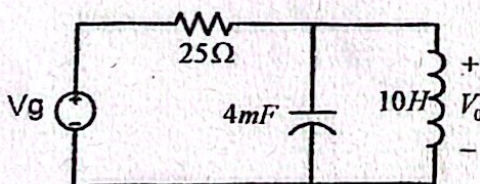

**EJERCICIO 4**

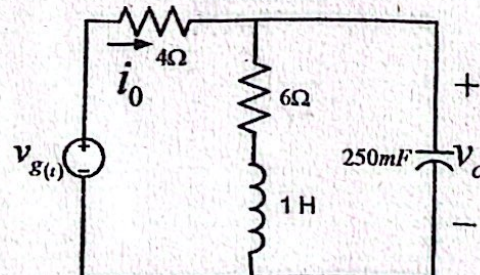



# Resolución Primer Parcial Circuitos III 1/2024

①

$$\bar{U}_{bc} = 324 \angle -150^\circ \text{ V } (-)$$

$$\bar{U}_{ac} = 324 \angle 150^\circ \text{ V}$$

$$\bar{U}_{cb} = 324 \angle 30^\circ \text{ V } -120^\circ$$

$$\bar{U}_{ba} = 324 \angle -90^\circ \text{ V } +120^\circ$$

$$Z_1' = R \parallel Z_1 = 28,16 + j7,58 \Omega$$

$$Z_2' = R \parallel Z_2 = 28,28 - j5,32 \Omega$$

$$Z_3' = R \parallel Z_3 = 33,32 + j7,79 \Omega$$

$$\bar{Z}_a = 10,25 + j4,11 \Omega$$

$$\bar{Z}_b = 9,286 - j0,32 \Omega$$

$$\bar{Z}_c = 10,88 - j0,74 \Omega$$

$$Z_a' = Z_a + Z_L = 15,45 + j10,61 \Omega$$


$$Z_b' = Z_b + Z_L = 14,49 + j6,18 \Omega$$

$$Z_c' = Z_c + Z_L = 16,08 + j5,76 \Omega$$

$$\bar{U}_a = 187,06 \angle 120^\circ \text{ V}$$

$$\bar{U}_b = 187,06 \angle -120^\circ \text{ V}$$
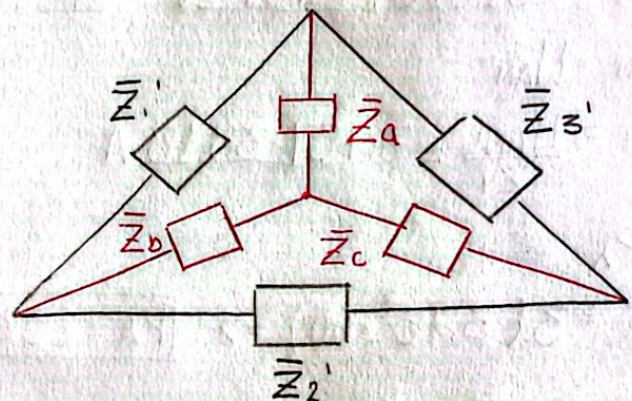
$$\bar{U}_c = 187,06 \angle 0^\circ \text{ V}$$



$$\bar{U}_0 = 10,41 \angle -3,5^\circ \text{ V}$$

$$\bar{I}_a = 10,296 \angle 88,11^\circ \text{ A}$$

$$\bar{I}_b = 12,191 \angle -145,88^\circ \text{ A}$$

$$\bar{I}_c = 10,341 \angle -19,51^\circ \text{ A}$$

a) Pen la carga delta combinada

$$W = 10,25 \cdot 10,296^2 + 9,286 \cdot 12,19^2 + 10,88 \cdot 10,34^2$$

$$\boxed{W = 3'630,25 \text{ W}}$$

b)  $P_T$

$$W_1 = \text{Re} \{ \bar{U}_{ac} \cdot \bar{I}_a^* \} = 1'571,89 \text{ W}$$

$$W_2 = \text{Re} \{ \bar{U}_{bc} \cdot \bar{I}_b^* \} = 3'938,35 \text{ W}$$

$$P_T = W_1 + W_2$$

$$\boxed{P_T = 5'510 \text{ W}}$$



2

$$\bar{I}_{AC} = 4,5 \angle -65^\circ \text{ A}$$

$$\bar{I}_{CA} = 4,5 \angle 115^\circ \text{ A}$$

$$\bar{I}_{AB} = 4,5 \angle -5^\circ \text{ A}$$


$$\bar{U}_{AB} = 486,75 \angle 28,69^\circ \text{ V}$$

$$\bar{U}_{AN} = 281,025 \angle -1,31^\circ \text{ V}$$

$$\bar{U}_{AN} = \bar{U}_{AN'}$$

$$\bar{I}_Y = \frac{\bar{U}_{AN'}}{\bar{Z}_Y} = 3,75 \angle -38,18^\circ \text{ A}$$
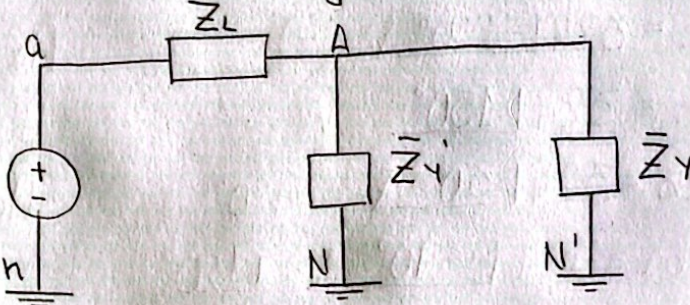
$$\bar{Z}_Y' = \bar{Z}_\Delta / 3 = 30 + j20 \Omega$$



a)  $P_\lambda$

$$P_\lambda = 3(3,75^2 \cdot 60) \Rightarrow \boxed{P_\lambda = 2527,2 \text{ W}}$$

b)  $\bar{Z}_1, \bar{U}_a; \bar{U}_b; \bar{U}_c$

$$\bar{Z}_1 = \bar{Z}_Y \parallel \bar{Z}_\lambda' = 20,02 + j13,87 \Omega$$

$$\bar{I}_a = \frac{\bar{U}_{AN}}{\bar{Z}_1} = 11,54 \angle -36,03^\circ \text{ A}$$

$$\bar{Z}_T = \bar{Z}_1 + \bar{Z}_L = 30,02 + j19,87 \Omega$$

$$\bar{U}_a = \bar{Z}_T \cdot \bar{I}_a = 415,38 \angle -2,53^\circ \text{ V}$$


$$\bar{U}_a = 415,38 \angle -2,53^\circ \text{ V}$$

$$\bar{U}_b = 415,38 \angle -122,53^\circ \text{ V}$$

$$\bar{U}_c = 415,38 \angle 117,47^\circ \text{ V}$$



3

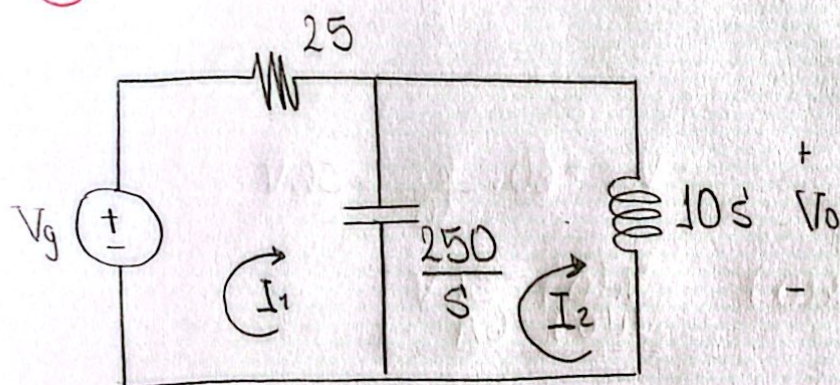

$$\begin{aligned} \left(25 + \frac{250}{s}\right) I_1 - \left(\frac{250}{s}\right) I_2 &= V_g \\ -\left(\frac{250}{s}\right) I_1 + \left(\frac{250}{s} + 10s\right) I_2 &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 25 + \frac{250}{s} & -\frac{250}{s} \\ -\frac{250}{s} & \frac{250}{s} + 10s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_g \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$I_2 = V_g \cdot \frac{1}{s^2 + 10s + 25}$$

$$H(s) = \frac{V_o}{V_g} = \frac{10s}{s^2 + 10s + 25}$$

$$V_o = 10s \cdot I_2 = V_g \cdot \frac{10s}{s^2 + 10s + 25}$$

a)

Ceros:  $s_1 = 0$

Polos:  $s_2 = -5$

$$H(s) = \frac{10s}{s^2 + 10s + 25}$$

b)  $V_g(t) = (40t + 20)(u(t) - u(t-2))$

$$V_g(s) = \frac{-40e^{-2s} + 40}{s^2} + \frac{-100e^{-2s} + 20}{s}$$

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_g(s)} \rightarrow V_o(s) = \frac{-16e^{-2s} + 16}{s} + \frac{-920e^{-2s} + 120}{(s+5)^2} + \frac{16e^{-2s} - 16}{s+5}$$


$$V_o(t) = \mathcal{L}^{-1}\{V_o(s)\}$$

$$V_o(t) = (-16e^{-5t} + 120te^{-5t} + 16)u(t) + (-16 + 16e^{-5t+10} + (-920t + 1840) \cdot e^{-5t+10})u(t-2) \text{ V}$$

$$V_o(t) = (16 + e^{-5t}(120t - 16))u(t) + (-16 + e^{-5t+10}(1856 - 920t))u(t-2) \text{ V}$$



(4)

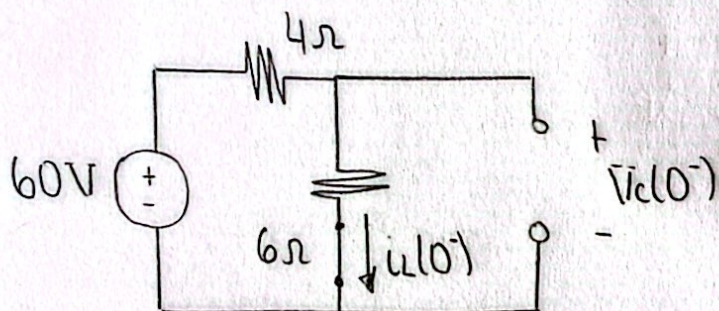 $t < 0$ 

$$V_{6\Omega} = 60 \cdot \frac{6}{10} = 36V$$

$$\boxed{V_C(0^-) = 36V}$$

$$\boxed{i_L(0^-) = 6A}$$


 $t \geq 0$ 

$$V_g(t) = 100 \cos(5t) V$$

$$V_g(s) = \mathcal{L}\{V_g(t)\}$$

$$V_g(s) = \frac{100s}{s^2 + 25}$$

$$I_0 = I_1$$

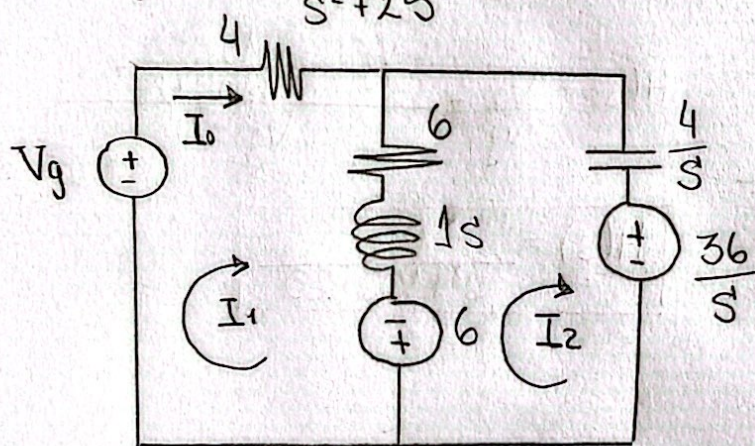

$$\begin{bmatrix} 10+s & -6-s \\ -6-s & 6+s+\frac{4}{s} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{100s}{s^2+25} + 6 \\ -6 - \frac{36}{s} \end{bmatrix}$$

$$(10+s)I_1 - (6+s)I_2 = \frac{100s}{s^2+25} + 6$$

$$-(6+s)I_1 + \left(6+s+\frac{4}{s}\right)I_2 = -6 - \frac{36}{s}$$

$$I_1 = I_0 = -\frac{+7.7}{s+2} + \frac{0.167}{s+5} + \frac{23.53s - 24.57}{s^2+25}$$

$$i_0(t) = \mathcal{L}^{-1}\{I_0(s)\}$$

$$\boxed{i_0(t) = (-7.7e^{-2t} + 0.167e^{-5t} + 23.53 \cos 5t - 4.91 \sin 5t) \mu(t) A}$$